

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент научно-технологической политики и образования
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Красноярский государственный аграрный университет»
Институт инженерных систем и энергетики
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

Часть 1

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Методические указания к лабораторным работам по курсу:

«Основы электротехники»

для студентов среднего профессионального образования

по направлению подготовки

35.02.08

Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства

Квалификация выпускника: Техник-электрик

Красноярск 2018

Содержание:

Содержание:	2
Общие методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ и технике безопасности	3
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1	5
Линия электропередачи постоянного тока.....	5
Контрольные вопросы	9
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2	10
Исследование нелинейных электрических цепей постоянного тока	10
Контрольные вопросы	16
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3	17
Исследование и расчет однофазных цепей синусоидального тока	17
Контрольные вопросы	23
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4	24
Компенсация реактивной мощности	24
Контрольные вопросы	28
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5	29
Трехфазные цепи	29
Контрольные вопросы	33
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6	35
Исследование переходных процессов при разряде конденсатора.....	35
Контрольные вопросы	41
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7	42
Измерение потери напряжения в проводах	42
Контрольные вопросы	47

Общие методические рекомендации и указания по выполнению лабораторных работ и технике безопасности

Лабораторные работы по электротехнике необходимы для углубления теоретических знаний студентов, ознакомления с устройством и характеристиками электрических приборов и машин, а также для развития умений анализировать результаты опытов, судить о рабочих свойствах и пригодности электрических устройств для решения практических задач.

Для наиболее эффективного использования учебного времени в лаборатории каждый студент должен изучить теоретический материал по лекционному курсу и учебной литературе, иметь рабочую тетрадь и вычислительные устройства для обработки результатов наблюдений.

К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, ознакомившиеся с правилами работы в лаборатории, прошедшие инструктаж безопасности.

Лабораторные работы проводятся фронтальным методом подгруппами из двух-трех человек.

На первом этапе сборки схемы необходимо собрать последовательную цепь, а затем подключить параллельные цепи с соответствующими приборами.

Включение схемы под напряжение разрешается только после проверки ее преподавателем или лаборантом. После каждого изменения схема должна быть снова проверена.

Перед началом работы приборы с несколькими пределами измерений должны быть включены на максимальный предел измерения, а после пробного включения – на предел, соответствующий положению стрелок прибора во второй части шкалы. Показания всех приборов фиксируются в делениях шкалы прибора с указанием цены деления.

Результаты измерений по каждому опыту (не менее 6-7 точек) необходимо показать преподавателю. После завершения всех опытов рабочая тетрадь предъявляется преподавателю для проверки. Если результаты опытов будут признаны неудовлетворительными, то работа выполняется повторно. По окончании лабораторной работы и проверки данных схема разбирается, а рабочее место приводится в порядок.

Отчеты по лабораторным работам оформляются в одной тетради, первый лист которой является титульным, где указывается название вуза и кафедры, шифр, фамилия и инициалы студента.

В содержание отчета должны быть включены разделы:

- 1) описание цели работы;
- 2) перечень исследуемого оборудования и спецификация измерительных приборов;
- 3) электрическая схема;
- 4) основные расчетные формулы;
- 5) таблица с записью результатов эксперимента и вычислений;
- 6) графики зависимостей и векторные диаграммы;

7) краткие выводы по работе.

Схемы и таблицы рекомендуется выполнять карандашом с применением чертежных инструментов в соответствии с условными обозначениями (см. прил. 2). Графики и диаграммы следует представлять в определенном масштабе размером не менее 80x80 мм, желательно на миллиметровой бумаге. При построении графиков по оси абсцисс в масштабе откладывают независимую переменную. Если в одних координатных осях строят несколько графиков, то следует провести дополнительные оси параллельно основной, каждую со своим масштабом.

Результаты лабораторного эксперимента представляются на соответствующем графике в виде точек, после чего проводится плавная кривая, изображающая исследуемую функциональную зависимость.

На основе анализа экспериментальных данных необходимо сделать выводы, в которых указывается, какие теоретические положения подтверждаются результатами опытов испытуемых электроустановок, дать рекомендации по целесообразной эксплуатации отдельных элементов электрооборудования.

Подготовка к лабораторным работам предполагает самостоятельную проработку теоретического материала. В связи с этим в пособии приводится минимум информации, рассчитанный на определенный уровень компьютерной подготовки студента-заочника, так как отдельные работы предполагают обработку результатов на ЭВМ с элементами учебного исследования.

В каждой работе приводятся основные расчетные формулы, позволяющие выполнить обработку измерений, а также контрольные вопросы и источники информации.

Защита лабораторных работ проводится индивидуально в виде тестового опроса на компьютере или собеседования при наличии отчета, оформленного в соответствии с требованиями. При защите необходимо показать достаточные теоретические знания по данному вопросу, физическую сущность изучаемых явлений, умение объяснить построенные графики и диаграммы, а также сделать обоснованный и технически грамотный вывод по работе.

При выполнении лабораторных работ по электротехнике необходимо соблюдать правила электробезопасности. В связи с этим запрещается:

- 1) при сборке схемы пользоваться проводами с неисправной изоляцией;
- 2) без разрешения преподавателя подавать напряжение на рабочий стенд;
- 3) закреплять контакты или зажимы, менять проводники или приборы, а также выполнять всякие изменения в схеме при наличии напряжения в цепи;
- 4) касаться оголенных контактов индукционных катушек и конденсаторов;

- 5) размыкать цепи вторичных обмоток трансформаторов, когда по первичной протекает ток;
- 6) разбирать схему при наличии напряжения на испытательном стенде.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Линия электропередачи постоянного тока

Цель работы: 1) исследование режимов работы линии электропередачи; 2) анализ влияния величин передаваемого напряжения на экономичность электропередачи; 3) выбор сечения проводов линии.

Основные теоретические положения

Источники и приемники электрической энергии соединяются линией электропередачи, которая в простейшем случае представляет собой два провода. Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из источника энергии напряжением на зажимах U_1 , линии передачи сопротивлением R_l и приемника энергии сопротивлением R_2 (рис. 1.1).

 


Рисунок 1.1 – Схема линии электропередачи

По второму закону Кирхгофа напряжение в начале линии U_1 больше напряжения на зажимах приемника U_2 на величину падения напряжения в линии ΔU , т. е.

$$U_1 = U_2 + \Delta U = R_2 I + R_l I. \quad (1.1)$$

Умножив уравнение (1.1) на ток I , получим уравнение баланса мощности:

$$U_1 I = R_2 I^2 + R_l I^2 \quad \text{или} \quad P_1 = P_2 + \Delta P.$$

Таким образом, развиваемая источником мощность $P_1 = U_1 I$ частично затрачивается на тепловые потери в линии ($\Delta P = R_l I^2$), остальная же часть мощности передается приемнику ($P_2 = R_2 I^2 = U_2 I$).

Коэффициент полезного действия (КПД) линии

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{R_2}{R_l + R_2}.$$

Передачу электроэнергии важно осуществлять с экономически приемлемыми потерями, поэтому линии электропередачи работают с высоким КПД $\eta = 0,94 \dots 0,97$. КПД можно увеличить, снизив потери

мощности в линии, для чего стремятся уменьшить сопротивление линии ($R_{\text{л}} \ll R_2$) и повысить уровень напряжения.

С ростом напряжения электропередачи при неизменной мощности приемника $P_2 = U_2 I$ уменьшается ток в линии и, следовательно, уменьшаются потери мощности $\Delta P = R_{\text{л}} I^2$, возрастает КПД.

Наиболее характерными режимами работы электропередачи являются следующие.

Номинальный режим, при котором напряжение, ток и мощность имеют расчетные (номинальные) значения, гарантирующие наилучшие показатели в работе (экономичность, долговечность, надежность).

Согласованный режим, при котором приемнику передается максимальная мощность $P_{2\text{max}}$. Выясним условие этого режима.

По закону Ома ток линии:

$$I = \frac{U_1}{R_{\text{с}} + R_2},$$

тогда мощность приемника

$$P_2 = R_2 I^2 = \frac{R_2 U_1^2}{(R_{\text{с}} + R_2)^2}.$$

Взяв производную dP_2/dR_2 и приравняв ее нулю, получим условие согласованного режима $R_2 = R_{\text{л}}$. При этом максимальное значение мощности приемника $P_{2\text{max}} = U_1^2/(4R_{\text{л}})$.

КПД согласованного режима $\eta = 0,5$, т. е. половина мощности источника теряется в линии. Поэтому данный режим используется для линий небольшой мощности (линий связи, устройств автоматики и телемеханики, радиосхемы), где важно получить максимальную мощность на зажимах приемника, а потери мощности не имеют существенного значения.

Режим холостого хода, при котором $R_2 = \infty$ (конец линии разомкнут);

$$I = 0; \Delta U = 0; U_2 = U_1; P_1 = \Delta P = P_2 = 0; \eta = 1.$$

Режим короткого замыкания, когда $R_2 = 0$ (конец линии замкнут накоротко);

$$I = U_1/R_{\text{л}} = I_{\text{max}}; \Delta U = U_1; U_2 = 0; P_1 = U_1 I_{\text{max}} = P_{1\text{max}};$$

$$\Delta P = P_{1\text{max}}; P_2 = 0; \eta = 0.$$

Большое значение для нормальной работы линии электропередачи имеет правильный выбор сечения проводов: оно не должно быть завышенным (это приведет к перерасходу материала проводов) и не должно быть заниженным (это может привести к перегреву проводов и их изоляции и большим потерям мощности, а значит, снижению КПД). Сечение проводов выбирают таким образом, чтобы оно обеспечивало потерю напряжения ΔU в пределах допустимых норм и не приводило к тепловому повреждению проводов.

Колебания напряжения для осветительной нагрузки не должны превышать $-2,5; +5$ %, а для силовой (электродвигатели) – ± 5 %

номинального напряжения. При заданной допустимой потере напряжения

$$\Delta U = R_{\text{г}} I = \frac{2\rho l}{S} I$$

$$S = 2\rho l / \Delta U,$$

где ρ – удельное электрическое сопротивление материала проводов при температуре 20° С (например, для медных проводов $\rho = 0,0175$ Ом·мм²/м);

l – длина линии электропередачи.

Найденное по приведенной формуле сечение, округленное до ближайшего большего стандартного, должно быть проверено на нагрев по допустимому для каждого типа проводов току. С этой целью рассчитывают рабочий ток $I_{\text{р}}$ для заданного потребителя и выбирают по таблицам сечение провода, допустимый ток нагрузки которого $I_{\text{доп}}$ не меньше рабочего тока

$$I_{\text{доп}} \geq I_{\text{р}}.$$

В качестве примера в табл. 1.1 приведены длительно допустимые токовые нагрузки на провода и шнуры с медными жилами и резиновой или полихлорвиниловой изоляцией, проложенные открыто.

Таблица 1.1

Сечение провода S , мм ²	Токовая нагрузка $I_{\text{доп}}$, А	Сечение провода S , мм ²	Токовая нагрузка $I_{\text{доп}}$, А	Сечение провода S , мм ²	Токовая нагрузка $I_{\text{доп}}$, А
0,50	11	10	80	120	385
0,75	15	16	100	150	440
1,00	17	25	140	185	510
1,50	23	35	170	240	605
2,50	30	50	215	300	695
4,00	41	70	270	400	830
6,00	50	95	330		

Задание по лабораторной работе

Для электрической цепи по схеме рис. 1.1:

1) при заданном напряжении $U_1 = \text{const}$ (табл. 1.2) и значениях сопротивления нагрузки R_2 (табл. 1.3) рассчитать:

- ток I ,
- напряжения $U_2, \Delta U$,
- мощности $P_1, P_2, \Delta P$
- КПД η .

Сопротивление линии принять $R_{\text{л}} = 13$ Ом. Результаты расчета записать в табл. 1.3;

Таблица 1.2

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8
$U_1, \text{В}$	8	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
$P_2, \text{Вт}$	0,5	0,7	0,9	1,1	1,25	1,4	1,6	1,75

Таблица 1.3

Задано		Вычислено							Измерено	
U_1 , В	R_2 , Ом	I , А	U_2 , В	ΔU , В	P_1 , Вт	P_2 , Вт	ΔP , Вт	η	I , А	U_2 , В
Из табл. 2.2	∞									
	65									
	26									
	13									
	6,5									
	2,6									
	0									

2) по результатам вычислений п. 1 построить совмещенные графики зависимостей от тока следующих величин:

$$U_2, \Delta U, P_1, P_2, \Delta P, \eta = f(I);$$

3) при неизменной мощности приемника P_2 (взять из табл. 1.2) и по заданным в табл. 1.4 значениям R_2 рассчитать ток I , напряжения U_2 , U_1 и КПД η исследуемой цепи ($R_{\text{л}} = 13$ Ом). Результаты расчета записать в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Задано		Вычислено				Измерено		
P_2 , Вт	R_2 , Ом	I , А	U_2 , В	U_1 , В	η	U_1 , В	I , А	U_2 , В
Из табл. 2.2	6,5							
	13							
	26							
	52							
	100							

4) используя результаты вычислений п. 3, построить график зависимости $\eta = f(U_2)$.

Методические указания по выполнению лабораторной работы

1. Собрать электрическую цепь по схеме рис. 1.2.

 


Рисунок 1.2 – Схема электрической цепи для определения потерь напряжения и мощности в проводах

2. Установить в начале линии напряжение U_1 согласно варианту в табл. 1.2 и поддерживать его неизменным. Изменяя сопротивление реостата R_2 ,

получить режимы, рассчитанные в п. 1 предварительного задания. Результаты измерений записать в табл. 1.3.

3. Изменяя напряжение U_1 согласно расчетным значениям в табл. 1.4, исследовать режимы линии при $P_2 = U_2 I = \text{const}$. Результаты измерений записать в табл. 1.4.

4. Проанализировать характерные режимы работы линии, указать на графиках возможный рабочий диапазон линий электропередачи большой мощности и слаботочных линий.

5. По допустимому нагреву и допустимой потере напряжения рассчитать сечение медных проводов для питания указанной в табл. 1.5 нагрузки.

Таблица 1.5

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8
P_2 , кВт	3,0	6,3	11	18,5	30	110	200	315
U_2 , В	60	110	220	220	380	380	660	3000
l , м	100	100	250	500	500	500	1000	1000
Нагрузка	Осветительная			Силовая				

Содержание отчета

1. Цель работы.
2. Схема исследованной электрической цепи (см. рис. 2.2).
3. Таблицы вычислений и измерений (см. табл. 2.3 и 2.4).
4. Графики зависимостей U_2 , ΔU , P_1 , P_2 , ΔP , $\eta = f(I)$; $\eta = f(U_2)$.
5. Расчет сечения проводов для питания заданной нагрузки.
6. Выводы о практическом использовании режимов работы линии и влиянии величины передаваемого напряжения на экономичность линий электропередачи.

Контрольные вопросы

1. Каковы характерные режимы работы линий электропередачи?
2. При каком условии потребитель получает максимальную мощность, каков при этом КПД линии?
3. С каким КПД работают реальные линии электропередачи, линии связи?
4. Каковы пути повышения КПД линии электропередачи?
5. Почему выгодно передавать энергию на большие расстояния при высоком напряжении?
6. Каково уравнение баланса мощности для линии?
7. Как определить необходимое сечение проводов линии?
8. Как изменится сечение проводов линии, если при неизменной передаваемой мощности повысить напряжение электропередачи?
9. Дайте анализ зависимостей, изображенных на графиках.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Исследование нелинейных электрических цепей постоянного тока

Цель работы: 1) ознакомление с вольт-амперными характеристиками нелинейных элементов; 2) изучение графического метода расчета нелинейных электрических цепей; 3) исследование параметрического стабилизатора напряжения.

Основные теоретические положения

Нелинейными называются элементы электрических цепей, сопротивления которых изменяются при изменении проходящего по ним тока или приложенного напряжения. К нелинейным элементам относятся разнообразные электронные, полупроводниковые и ионные приборы, лампы накаливания, электрическая дуга и др.

Важнейшей характеристикой нелинейных элементов является *вольт-амперная характеристика* (ВАХ), представляющая зависимость напряжения элемента от проходящего по нему тока $U(I)$ или $I(U)$. Для линейных элементов, у которых $R = \text{const}$, зависимость $I(U)$ линейная и ВАХ представляется прямой линией (рис. 2.1). Поскольку у нелинейных элементов с изменением тока или напряжения сопротивление изменяется, то их ВАХ нелинейны.

В качестве примера на рис. 2.2 приведены ВАХ стабилитрона Д815А (кривая 1) и лампы накаливания (кривая 2).

Нелинейные элементы имеют широкое распространение, так как позволяют решать многие технические задачи: преобразование переменного тока в постоянный ток и наоборот, стабилизацию напряжения и тока, усиление сигналов, вычислительные операции и т.д.

 


Рисунок 2.1 – Характеристика линейного элемента

 


Рисунок 2.2 – Характеристика нелинейных элементов

Электрическую цепь, содержащую хотя бы один нелинейный элемент, называют нелинейной. К нелинейным цепям применимы закон Ома и законы Кирхгофа. Однако расчет нелинейных цепей значительно труднее, чем линейных, так как кроме токов и напряжений, подлежащих обычно определению, неизвестными являются зависящие от них сопротивления нелинейных элементов.

Широкое распространение для анализа и расчета нелинейных цепей получил графический метод преобразований, основанный на замене отдельных участков, а затем всей цепи эквивалентными сопротивлениями, имеющими соответственно эквивалентные ВАХ. При расчете нелинейных цепей должны быть известны ВАХ нелинейных элементов. Эти характеристики могут быть заданы в виде графиков или таблиц, они также легко получаются экспериментальным путем.

На рис. 2.3, а приведена схема нелинейной цепи, состоящей из двух последовательно соединенных нелинейных элементов $R_1(I)$ и $R_2(I)$ с заданными на рис. 2.3, б ВАХ $I(U_1)$ и $I(U_2)$.

 


Рисунок 2.3 – Графический метод расчета неразветвленной цепи

Так как ток обоих элементов цепи одинаков, а приложенное напряжение $U = U_1 + U_2$, то для построения эквивалентной характеристики цепи $I(U)$ нужно просуммировать абсциссы (напряжения) заданных кривых $I(U_1)$ и $I(U_2)$ при определенных значениях тока. Пользуясь характеристиками рис. 2.3, б, можно решать различные для данной цепи задачи. Например, если задано напряжение U и требуется определить ток I , напряжения U_1 , U_2 , то откладываем заданное значение U на оси абсцисс (точка А) и проводим вертикаль до пересечения с ВАХ $I(U)$. Из точки пересечения a проводим горизонталь, пересекающую графики $I(U_1)$, $I(U_2)$, ось токов, и находим искомые величины.

Расчет цепи рис. 2.3, а можно выполнить другим методом, основанным на графическом решении двух уравнений. Допустим, что ВАХ первого элемента выражается уравнением $I(U_1)$. Для получения второго уравнения, связывающего те же величины, воспользуемся вторым законом Кирхгофа, согласно которому $U_1 = U - U_2$, тогда получим второе уравнение $I(U - U_2)$. Для построения зависимости $I(U - U_2)$, так называемой опрокинутой характеристики, необходимо для каждого значения тока из постоянной абсциссы U вычесть абсциссу характеристики $I(U_2)$ (рис. 2.3, в). Решение уравнений $I(U_1)$ и $I(U - U_2)$ определяется точкой М пересечения графиков. Перпендикуляры, опущенные на оси координат, определяют напряжения U_1 , U_2 и ток I . Рассмотренный метод особенно удобен, когда один из элементов линейный. Тогда опрокинутую характеристику строят по двум точкам.

При параллельном соединении нелинейных элементов (рис. 2.4, а) с заданными ВАХ $I_1(U)$ и $I_2(U)$ (рис. 2.4, б) напряжение одинаково для обоих элементов, а ток $I = I_1 + I_2$. Поэтому для построения общей характеристики $I(U)$ нужно при произвольных значениях напряжения U просуммировать ординаты (токи) характеристик $I_1(U)$ и $I_2(U)$.

 


Рисунок 2.4 – Графический метод расчета разветвленной цепи

Последовательность расчета цепи рис. 2.4, а при заданном токе I (точка А) показана стрелками на рис. 2.4, б.

При смешанном соединении нелинейных элементов результирующая характеристика цепи строится путем поочередного сложения отдельных характеристик в зависимости от схемы соединений цепи.

Для иллюстрации одного из вариантов использования нелинейных элементов в данной работе рассматривается параметрический стабилизатор напряжения (СН), схема которого приведена на рис. 2.5.

 


Рисунок 2.5 – Схема параметрического стабилизатора напряжения под нагрузкой

Нелинейным элементом, служащим для стабилизации напряжения, является полупроводниковый стабилитрон VD , параметр которого R изменяется с изменением $U_{ст}$ или $I_{ст}$. ВАХ стабилитрона дана на рис. 2.2 (кривая 1). Рабочий участок ВАХ – участок ab . В стабилизаторе напряжения включен балластный резистор $R_б$. Нагрузка $R_н$ подключается параллельно стабилитрону.

Принцип действия стабилизатора заключается в следующем. С ростом напряжения $U_{вх}$ увеличиваются токи I , $I_{ст}$, $I_н$ и напряжение $U_{ввых}$. Но из ВАХ стабилитрона очевидно, что даже незначительное увеличение

$$U_{ввых} = U_{ст}$$

сопровождается значительным ростом тока $I_{ст}$. Это приводит к росту тока

$$I = I_{ст} + I_{н}$$

и падению напряжения $U_6 = R_6 I_6$. В результате почти все приращение напряжения $U_{вх}$ равно приращению напряжения на балластном резисторе, а выходное напряжение $U_{вых}$ (стабилитрона) практически постоянно (т.е. с ростом $I_{ст}$ уменьшается $R_{ст}$, а произведение $R_{ст} I_{ст} = U_{ст} = U_{вых} \approx const$).

Рассмотрим методику расчета цепи рис. 2.5 сначала в режиме холостого хода ($R_{н} = \infty$; $I_{н} = 0$; $I = I_{ст}$). На рис. 2.6, а расчет выполнен путем построения эквивалентной характеристики цепи $I(U_{вх})$ (сложением ВАХ стабилитрона $I_{ст}(U_{ст})$ и балластного резистора $I_6(U_6)$). При заданном напряжении $U_{вх}$ графически определяются ток I , напряжения $U_{вых}$ и U_6 , построения для двух предельных значений $U_{вх1}$, $U_{вх2}$ показаны стрелками. Диапазон изменения входного напряжения $U_{вх1} \dots U_{вх2}$ при стабилизированном $U_{вых}$ определяется рабочим участком стабилитрона ab .

 


Рисунок 2.6 – Метод расчета цепи

Для расчета стабилизатора под нагрузкой ($R_{н} \neq \infty$; $I_{н} \neq 0$; $I = I_{ст} + I_{н}$) необходимо построить ВАХ стабилитрона $I_{ст}(U_{ст})$, балластного резистора $I_6(U_6)$ и нагрузки $I_{н}(U_{вых})$. Затем выполним графическое решение смешанного соединения трех элементов (см. рис. 2.5) методом эквивалентных преобразований. Вначале заменим параллельно соединенные стабилитрон и нагрузку эквивалентным элементом с ВАХ $I(U_{вых})$. Для этого просуммируем ВАХ стабилитрона и нагрузки по оси токов (рис. 2.6, б). Эквивалентную ВАХ всей цепи получим сложением по оси напряжения двух графиков $I_6(U_6)$ и $I(U_{вых})$, так как балластный резистор и эквивалентный элемент с ВАХ $I(U_{вых})$ включены последовательно. Графический расчет выполняем в такой последовательности (см. рис. 2.6, б): по оси напряжения отмечаем значение $U_{вх}$ и по ВАХ $I(U_{вх})$ находим ток I , затем по ВАХ $I(U_{вых})$ определяем $U_{вых} = U_{ст}$, которое, в свою очередь, позволяет найти токи $I_{ст}$, $I_{н}$ по графикам $I_{ст}(U_{ст})$ и $I_{н}(U_{вых})$.

Важнейшей характеристикой стабилизатора напряжения является зависимость $U_{вых}(U_{вх})$, которую можно получить на основе выполненного графического решения или экспериментально.

Стабилизирующее действие стабилизаторов оценивается коэффициентом стабилизации

$$K_{\text{нб}} = \frac{\Delta U_{\text{âõ}} / U_{\text{âõ.нб}}}{\Delta U_{\text{âûõ}} / U_{\text{âûõ.нб}}} = \frac{(U_{\text{âõ.2}} - U_{\text{âõ.1}}) / U_{\text{âõ.нб}}}{(U_{\text{âûõ.2}} - U_{\text{âûõ.1}}) / U_{\text{âûõ.нб}}},$$

где
$$U_{\text{âõ.нб}} = \frac{U_{\text{âõ.1}} + U_{\text{âõ.2}}}{2}; \quad U_{\text{âûõ.нб}} = \frac{U_{\text{âûõ.1}} + U_{\text{âûõ.2}}}{2}.$$

Задание по лабораторной работе

Выполнить графический расчет параметрического стабилизатора напряжения, схема которого приведена на рис. 2.5, в режиме холостого хода и под нагрузкой. Стабилизатор выполнен на основе стабилитрона Д815А, ВАХ которого изображена на рис. 2.2 (кривая 1), и балластного резистора сопротивлением R_6 , заданным в табл. 2.1.

В качестве нагрузки, согласно варианту в табл. 2.1, используется резистор сопротивлением $R_H = 20$ Ом или лампа накаливания ЛН (зависимость $I(U)$ лампы дана на рис. 2.2 (кривая 2)).

Таблица 2.1

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8
R_6 , Ом	3	3	4	4	5	5	6	6
Нагрузка	R_H	ЛН	R_H	ЛН	R_H	ЛН	R_H	ЛН

Для этого построить в общей системе координат ВАХ стабилитрона $I_{\text{ст}}(U_{\text{ст}})$, резистора R_6 $I_6(U_6)$, нагрузки $I_H(U_{\text{вых}})$ (построения выполнять отдельно для режима холостого хода, когда на графике совмещаются две кривые $I_{\text{ст}}(U_{\text{ст}})$ и $I_6(U_6)$, и для нагрузочного режима, когда совмещаются все три ВАХ) и путем дополнительных графических построений определить:

- 1) диапазон изменения входного напряжения $U_{\text{вх.1}} \dots U_{\text{вх.2}}$, соответствующий стабилизированному (почти постоянному) значению выходного напряжения $U_{\text{вых.1}} \dots U_{\text{вых.2}}$;
- 2) коэффициент стабилизации $K_{\text{ст}}$;
- 3) ток балластного резистора I , напряжение на нем U_6 , выходное и входное напряжения стабилизатора при условии, что ток стабилитрона равен наибольшему значению $I_{\text{ст.макс}} = 1,2$ А.

Результаты расчетов всех пунктов записать в табл. 2.2

Таблица 2.2

Режимы работы стабилитрона		$U_{\text{вх.1}} \dots U_{\text{вх.2}}$	$U_{\text{вых.1}} \dots U_{\text{вых.2}}$	$K_{\text{ст}}$	$I_{\text{ст.макс}} = 1,2$ А			
					I , А	U_6 , В	$U_{\text{вых}}$, В	$U_{\text{вх}}$, В
Режим холостого хода	Графический расчет							
	Эксперимент							
Нагрузочный режим	Графический расчет							
	Эксперимент							

Методические указания по выполнению лабораторной работы

1. Собрать электрическую цепь по схеме рис. 2.7

 


Рисунок 2.7 – Схема электрической цепи для проведения эксперимента

2. Снять вольт-амперную характеристику стабилизатора Д815А, изменяя ток от нуля до наибольшего значения $I_{ст.макс} = 1,2$ А. Определить пределы изменения тока, соответствующие стабилизированному напряжению. Результаты 5...6 измерений записать в табл. 2.3. Рассчитать статическое сопротивление стабилизатора.

Таблица 2.3

Стабилизатор			Лампа накаливания			Нагрузочный резистор			Стабилизатор			
									холостой ход		под нагрузкой	
$U, В$	$I, А$	$R, Ом$	$U, В$	$I, А$	$R, Ом$	$U, В$	$I, А$	$R, Ом$	$U_{вых}, В$	$U_{вх}, В$	$U_{вых}, В$	$U_{вх}, В$

3. Аналогично п. 2 снять ВАХ лампы накаливания (для четных вариантов) или нагрузочного резистора R_n (для нечетных вариантов), изменяя напряжение от нуля до 6 В.

4. По результатам измерений пунктов 2 и 3 построить ВАХ в общей системе координат с аналогичными кривыми, которые ранее построены по данным каталога. Экспериментальные и каталожные ВАХ изобразить различным цветом.

5. Подключить к источнику энергии стабилизатор напряжения и, изменяя входное напряжение от нуля до максимального значения, соответствующего току стабилизатора $I_{ст.макс} = 1,2$ А, снять зависимость $U_{вых}(U_{вх})$ для холостого хода и под нагрузкой. Результаты измерений записать в табл. 3.3 и построить совмещенные графики $U_{вых}(U_{вх})$. Указать на графиках диапазон изменения $U_{вх.1} \dots U_{вх.2}$, соответствующий стабилизированному выходному напряжению $U_{вых.1} \dots U_{вых.2}$, рассчитать коэффициент стабилизации $K_{ст}$ и записать полученные значения в табл. 2.2.

6. Установить предельный режим работы стабилизатора (при токе стабилизатора $I_{ст.макс} = 1,2$ А), измерить и записать в табл. 2.2 значения I , $U_б$, $U_{вых}$, $U_{вх}$. Сравнить результаты с данными графического расчета.

Содержание отчета

1. Цель работы.
2. Схема параметрического стабилизатора напряжения под нагрузкой (см. рис. 2.5).
3. Графический расчет стабилизатора в режиме холостого хода; под нагрузкой (показать каталожные и экспериментальные ВАХ стабилизатора и нагрузки, рабочий диапазон стабилизатора).
4. Схема электрической цепи для проведения эксперимента (см. рис. 2.7).
5. Таблицы результатов расчета и эксперимента (см. табл. 2.2, 2.3).
6. Графики зависимостей $U_{вых}(U_{вх})$ стабилизатора в режиме холостого хода и под нагрузкой с указанием диапазона стабилизации напряжения.
7. Выводы о специфике расчета нелинейных электрических цепей постоянного тока.

Контрольные вопросы

1. Какие элементы электрических цепей и электрические цепи называются нелинейными? Приведите примеры.
2. Как выглядят ВАХ стабилизатора, лампы накаливания, резистора? Какова зависимость их статического сопротивления от приложенного напряжения?
3. Каков принцип работы параметрического стабилизатора напряжения (см. рис. 3.5)?
4. В чем сущность графического метода расчета нелинейных цепей?
5. Поясните графический расчет стабилизатора напряжения в режиме холостого хода и под нагрузкой.
6. Что представляет собой коэффициент стабилизации стабилизатора напряжения? Как его определили расчетным и опытным путем?
7. Как зависит диапазон изменения $\Delta U_{вх}$ стабилизатора напряжения от величины сопротивления $R_б$, если $U_{вых} = const$?
8. Как зависит коэффициент стабилизации $K_{ст}$ от сопротивления нагрузки?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Исследование и расчет однофазных цепей синусоидального тока

Цель работы: 1) определение параметров последовательной схемы замещения приемников электроэнергии; 2) экспериментальное исследование и расчет цепей однофазного синусоидального тока с последовательным, параллельным и смешанным соединением приемников.

Основные теоретические положения

При расчете цепей синусоидального тока любой приемник электроэнергии или участок электрической цепи, не содержащий источников, независимо от сложности внутреннего строения, может быть заменен эквивалентной схемой замещения, составленной из идеализированных элементов: активных сопротивлений R , индуктивностей L и емкостей C . Применяют два вида схем замещения: последовательную и параллельную.

Рассмотрим последовательную схему замещения приемника (рис. 3.1, в). Сопротивления этой схемы – активное R , реактивное X и полное Z – определяют на основе разложения вектора \underline{U} на две составляющие (рис. 3.1, б): активную $U_a = U \cos \varphi$ и реактивную $U_p = U \sin \varphi$.

 


Рисунок 3.1 – Схема цепи при последовательном соединении резистора и индуктивного элемента: а – схема полного сопротивления; б – векторная диаграмма токов и напряжений; в - схема замещения; г – треугольник сопротивлений.

Значения R , X и Z вычисляют как отношение соответствующего напряжения к току цепи:

$$R = \frac{U_a}{I} = \frac{U}{I} \cos \varphi = Z \cos \varphi; \quad X = \frac{U_p}{I} = \frac{U}{I} \sin \varphi = Z \sin \varphi;$$

$$Z = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + X^2}.$$

Зависимость между R , X и Z в наглядной форме изображает треугольник сопротивлений (рис. 3.1, г). Угол сдвига фаз между напряжением и током приемника

$$\varphi = \arctg \frac{X}{R}.$$

При использовании комплексного метода расчета векторы напряжения \underline{U} и тока \underline{I} выражают комплексными числами

$$\underline{U} = U e^{j\omega t}; \quad \underline{I} = I e^{j\omega t}.$$

и называют комплексными действующими напряжением и током.

Отношение \underline{U} к \underline{I} дает комплексное сопротивление

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = Z e^{j\phi} = Z(\cos\phi + j\sin\phi) = R + jX.$$

Комплексную проводимость \underline{Y} представляет обратное отношение

$$\underline{Y} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{Z} e^{-j\phi} = Y e^{-j\phi}.$$

Приведенные соотношения справедливы как для приемников активно-индуктивного характера ($\phi > 0$), так и активно-емкостного ($\phi < 0$). В последнем случае ток опережает по фазе напряжение и в схему замещения (рис. 3.1, в) вместо индуктивности включается емкость.

Основными законами цепей синусоидального тока являются закон Ома и два закона Кирхгофа.

Закон Ома используют в двух формах:

а) для действующих значений напряжения и тока

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + X^2}};$$

б) в комплексной форме

$$\underline{I} = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}} = \frac{\underline{U}}{Z e^{j\phi}} = \frac{\underline{U}}{R + jX}.$$

Законы Кирхгофа в цепях синусоидального тока действительны для мгновенных значений токов, напряжений и ЭДС. В комплексной форме эти законы выражаются следующим образом:

первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма комплексных действующих токов ветвей, образующих узел электрической цепи, равна нулю:

$$\sum \underline{I}_k = 0;$$

второй закон Кирхгофа: в любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма комплексных действующих ЭДС равна алгебраической сумме комплексных падений напряжения:

$$\sum \underline{E}_k = \sum \underline{Z}_k \underline{I}_k.$$

Если ЭДС, напряжения, токи и сопротивления выражаются комплексными числами, то к линейным электрическим цепям синусоидального тока применимы все методы расчета цепей постоянного тока, основанные на законах Ома и Кирхгофа: эквивалентного преобразования цепей, непосредственного использования уравнений Кирхгофа, контурных токов, узлового напряжения, эквивалентного генератора.

На рис. 3.2 показаны схема замещения и векторная диаграмма цепи с двумя последовательно соединенными приемниками, первый из которых

имеет активно-индуктивный, а второй – активно-емкостный характер. Ток \underline{I} обоих приемников одинаков, и комплексные напряжения

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_1 \underline{I} = (R_1 + j X_L) \underline{I}; \quad \underline{U}_2 = \underline{Z}_2 \underline{I} = (R_2 - j X_C) \underline{I}.$$

 


Рисунок 3.2 – Схема замещения (а) и векторная диаграмма (б) цепи с двумя последовательно соединенными приемниками

Комплексное входное напряжение \underline{U} согласно второму закону Кирхгофа

$$\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 = (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2) \underline{I} = \underline{Z} \underline{I},$$

где $\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 = (R_1 + R_2) + j(X_L - X_C) = Z e^{j\varphi}$ – комплексное сопротивление цепи;

$Z = \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_L - X_C)^2}$ – полное сопротивление цепи (модуль комплексного сопротивления);

$\varphi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R_1 + R_2}$ – аргумент или угол сдвига фаз между напряжением и током.

и током.

Схема электрической цепи с двумя параллельно включенными приемниками и векторная диаграмма токов и напряжения приведены на рис. 3.3.

 


Рисунок 3.3 – Схема электрической цепи с двумя параллельно включенными приемниками и векторная диаграмма токов и напряжения

К приемникам приложено одинаковое напряжение \underline{U} , комплексные токи приемников определяются законом Ома:

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_1} = \frac{\underline{U}}{Z_1 e^{j\varphi_1}}; \quad \underline{I}_2 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{U}}{Z_2 e^{j\varphi_2}},$$

а ток \underline{I} на входе цепи, согласно первому закону Кирхгофа:

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2.$$

Мощность синусоидального тока

В цепи синусоидального тока периодические изменения напряжения u и тока i вызывают периодические изменения мгновенной мощности $p = u i$. В этих условиях основной величиной, характеризующей поступление энергии в цепь, является средняя за период мощность P , называемая *активной мощностью*.

Величина P определяет энергию, которая поступает в цепь за единицу времени и необратимо преобразуется в другие виды энергии. Активная мощность измеряется в ваттах (Вт) и вычисляется по формуле

$$P = U I \cos \varphi.$$

Помимо активной мощности в цепях синусоидального тока пользуются понятием *реактивной мощности*:

$$Q = U I \sin \varphi,$$

которая характеризует интенсивность обмена энергией между генератором и реактивными элементами цепи L и C . Она измеряется в вольт-амперах реактивных (вар).

Полная мощность $S = U I$ применяется для характеристики нагрузочной способности генераторов и трансформаторов, на щитках которых она указывается в качестве номинальной мощности. Она изменяется в вольт-амперах (В·А).

Соотношение между мощностями P , Q , S отражает прямоугольный треугольник мощностей (рис. 3.4), из которого следует, что

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}.$$

 


Рисунок 3.4 – Треугольник мощностей

В комплексном методе пользуются понятием комплекса полной мощности:

$$\underline{S} = \underline{U} \underline{I}^* = UI \cos \varphi + j UI \sin \varphi = P + jQ,$$

где \underline{I}^* – сопряженный комплекс тока \underline{I} .

Действительная часть комплекса полной мощности представляет активную мощность P , а мнимая – реактивную Q .

Для активных и реактивных мощностей в любой цепи выполняется баланс: сумма мощностей источников

равна сумме мощностей приемников:

$$\sum P_{\text{эпб}} = \sum D_{i\delta}; \quad \sum Q_{\text{эпб}} = \sum Q_{i\delta} = \sum Q_L - \sum Q_C.$$

Баланс имеет место также для комплексов полных мощностей, но не выполняется для их модулей:

$$\sum S_{\text{эпб}} = \sum S_{i\delta}, \quad \text{и} \quad \sum S_{\text{эпб}} \neq \sum S_{i\delta}.$$

Задание по лабораторной работе

По заданным параметрам приемников и входному току I (табл. 3.1) для цепи со смешанным соединением приемников (рис. 3.5, в) вычислить входное напряжение U , сдвиг фаз φ между напряжением U и током I , напряжение U_{BC} на зажимах параллельно включенных приемников, активную, реактивную и полную мощности на входе цепи. Для расчета воспользоваться ПЭВМ, программа «СЕРИ». Результаты вычислений записать в табл. 3.5.

Таблица 3.1

Вариант		1	2	3	4	5	6	7	8
Входной ток I , А		1,2	1,6	1,4	1,0	1,5	1,8	1,6	2,0
Приемник A	Z , Ом	35	90	120	80	100	50	35	70
	φ , °	0	-56	68	0	-60	60	0	-45
Приемник B	Z , Ом	120	80	90	160	130	80	50	35
	φ , °	68	0	-56	-72	0	-51	60	0
Приемник C	Z , Ом	80	120	130	90	70	80	70	50
	φ , °	-51	68	0	66	64	0	-45	60

Методические указания по выполнению лабораторной работы

1. Собрать электрическую цепь по схеме рис. 3.5.

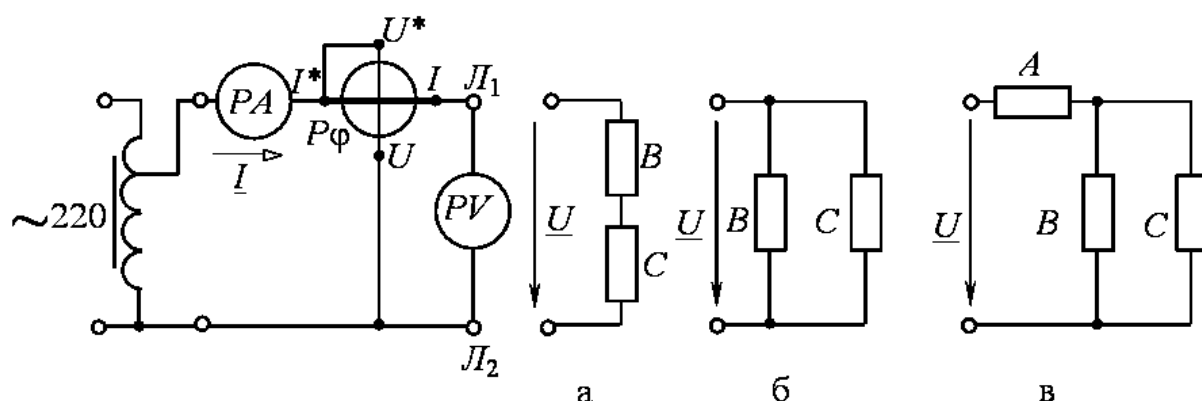


Рисунок 3.5 - Электрическая схема экспериментальной установки

2. Поочередно подключить к зажимам $J_1 - J_2$ приемники A , B , C . Установить их параметры Z и φ с помощью переключателя параметров согласно варианту (см. табл. 3.1). Результаты измерений и вычислений записать в табл. 3.2.

Примечание. Рекомендуется для каждого приемника установить напряжение U , численно равно Z (при $Z \leq 50$ Ом установить напряжение U , равно $2Z$), и, изменяя положение переключателя параметров, добиться $I = 1$

А (при $U = |2Z|$ ток $I = 2$ А). В найденном положении переключателя проверить угол φ .

Таблица 3.2

Приемники	Измерено				Вычислено		
	$U, В$	$I, А$	$\varphi, ^\circ$	Характер нагрузки	$Z, Ом$	$R, Ом$	$X, Ом$
А							
В							
С							

3. Подключить к зажимам $L_1 - L_2$ последовательно соединенные приемники В и С (см. рис. 3.5, а). Установить напряжение $U = 80...120$ В и измерить ток I , угол сдвига фаз φ , напряжения на приемниках В и С. Результаты записать в табл. 3.3.

Таблица 3.3

	$U, В$	$I, А$	$\varphi, ^\circ$	$U_B, В$	$U_C, В$	$P, Вт$	$Q, вар$	$S, В\cdot А$
Измерено						□	□	□
Вычислено								

4. Подключить приемники В и С параллельно к зажимам $L_1 - L_2$ (см. рис. 3.5, б). Установить в цепи ток I согласно табл. 3.1. Измерить напряжение U и угол сдвига фаз φ . Результаты записать в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Измерено			Вычислено						
$U, В$	$I, А$	$\varphi, ^\circ$	$I_B, А$	$I_C, А$	$I, А$	$\varphi, ^\circ$	$P, Вт$	$Q, вар$	$S, В\cdot А$

5. Подключить к зажимам $L_1 - L_2$ цепь со смешанным соединением приемников А, В, С (см. рис. 3.5, в). Установить в цепи ток I , заданный в табл. 3.1. По измеренным значениям U, I, φ вычислить активную P , реактивную Q и полную S мощности. Величины, полученные экспериментально, сопоставить с результатами расчета предварительного задания (табл. 3.5).

Таблица 3.5

	$I, А$	$U, В$	$U_{BC}, В$	$\varphi, ^\circ$	$P, Вт$	$Q, вар$	$S, В\cdot А$
Измерено					□	□	□
Вычислено							

Содержание отчета

1. Цель работы.
2. Схема замещения цепи со смешанным соединением приемников и полный расчет предварительного задания (в соответствии с данными варианта в табл. 3.1).
3. Электрическая схема экспериментальной установки (см. рис. 3.5).

4. Таблицы измерений и вычислений (табл. 3.2–3.5), расчетные формулы. Расчет цепей с последовательным и параллельным соединением приемников выполнять, считая заданными измеренные напряжения (см. табл. 3.3, 3.4) и параметры приемников B и C (Z , φ из табл. 3.2).

5. Векторные диаграммы токов и напряжений для последовательной и параллельной цепей.

Контрольные вопросы

1. Как по опытным данным определены сопротивления Z , R , X приемников и как установлен характер нагрузки? Начертите схему включения приборов для определения сопротивлений приемников. Постройте треугольник сопротивлений.

2. Как выражаются комплексное сопротивление и комплексная проводимость?

3. Как выражается полное сопротивление цепи с последовательным, параллельным и смешанным соединением приемников?

4. Запишите закон Ома для цепи синусоидального тока.

5. Сформулируйте и запишите законы Кирхгофа в комплексной форме.

6. По каким формулам вычисляют активную, реактивную и полную мощности? Что они характеризуют? Постройте треугольник мощностей.

7. Как выражается комплекс полной мощности?

8. Как выполняется баланс мощностей в цепях синусоидального тока?

9. Каковы условные обозначения приборов электромагнитной и электродинамической систем? Каковы их устройство, принцип действия и основные свойства? Какие электрические величины можно измерять с помощью этих приборов?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Компенсация реактивной мощности

Цель работы: исследование влияния компенсации реактивной мощности потребителя электроэнергии на технико-экономические показатели электропередачи.

Основные теоретические положения

Большинство современных потребителей электроэнергии переменного тока наряду с активной мощностью P потребляет из сети реактивную (индуктивную) мощность Q_L . Это обусловлено тем, что электродвигатели, трансформаторы и другие электротехнические устройства содержат обмотки, связанные с переменными магнитными полями, т.е. помимо активного сопротивления обладают индуктивностью.

Потери активной мощности в линии электропередачи (ЛЭП), питающей потребителя и имеющей сопротивление $R_{л}$:

$$\Delta P = R_{\varepsilon} I^2 = R_{\varepsilon} \frac{S^2}{U^2} = R_{\varepsilon} \frac{P^2}{U^2} + R_{\varepsilon} \frac{Q^2}{U^2}.$$

Из этого выражения видно, что потери активной мощности в линии можно разделить на две составляющие: потери от передачи активной мощности P и потери от передачи реактивной мощности Q .

Отношение $Q/P = \operatorname{tg}\varphi$ называют коэффициентом реактивной мощности ($\cos \varphi = P/S$ – коэффициент активной мощности). Естественный $\operatorname{tg}\varphi$ промышленных предприятий (без установки специальных компенсирующих устройств) обычно находится в пределах $\operatorname{tg} \varphi = 0,7 \dots 1$, т.е. реактивная мощность составляет от 70 до 100 % активной. Следовательно, большое потребление реактивной мощности существенно повышает потери в питающих сетях и удорожает передачу электроэнергии потребителю.

Кроме того, загрузка генераторов, трансформаторов и ЛЭП реактивной мощностью требует повышения установленной мощности генераторов и трансформаторов, а также сечения проводов ЛЭП. Генераторы и трансформаторы рассчитывают на определенный номинальный ток $I_{\text{ном}}$ и номинальную мощность

$$S_{i\text{н}} = U_{i\text{н}} \cdot I_{i\text{н}},$$

превышать которые нельзя:

$$S_{i\text{н}} \geq S = \sqrt{P^2 + Q^2}.$$

При данной активной мощности потребителя P возрастание Q требует установки генераторов и трансформаторов большей номинальной мощности $S_{\text{ном}}$ и сооружения ЛЭП с большей пропускной способностью (большим сечением проводов). В результате капитальные затраты на сооружение электростанций, трансформаторных подстанций и ЛЭП, а также текущие расходы на их обслуживание возрастают. Полная или частичная разгрузка электростанций и ЛЭП от реактивной мощности существенно повышает экономичность систем электроснабжения.

Потребление реактивной мощности снижают с помощью организационно-технических мероприятий и путем компенсации реактивной мощности.

К организационно-техническим мероприятиям относятся:

- а) упорядочение технологических процессов с целью повышения загрузки оборудования и асинхронных двигателей, так как при малой нагрузке коэффициент реактивной мощности $\text{tg}\varphi = Q/P$ резко возрастает;
- б) замена малозагруженных асинхронных двигателей и трансформаторов двигателями и трансформаторами меньшей мощности;
- в) ограничение времени работы двигателей в режиме холостого хода;
- г) применение, где это возможно, вместо асинхронных двигателей синхронных, работающих с $\cos\varphi$, близким к 1, либо с потреблением емкостной мощности.

Как правило, одних организационно-технических мероприятий оказывается недостаточно и дальнейшее снижение Q осуществляют путем компенсации части или всей реактивной мощности потребителя. Для этого параллельно потребителю подключают батареи конденсаторов (БК) или синхронные двигатели, работающие в режиме потребления емкостной мощности (рис. 4.1, а).

 


Рисунок 4.1 – Повышение коэффициента мощности с помощью конденсатора
а – схема; б – векторная диаграмма токов.

Ток потребителя I_n имеет активную I_a и индуктивную I_L составляющие (см. рис. 6.1). Подключение БК приводит к появлению емкостного тока I_C , который компенсирует реактивную составляющую тока I в линии до величины $I_P = I_L - I_C$.

Умножив это равенство на U , получим уравнение для мощностей

$$Q = Q_L - Q_C \quad \text{или} \quad Q + Q_C = Q_L.$$

Последнее соотношение означает, что генератор, вырабатывающий реактивную мощность Q , и БК мощностью Q_C совместно покрывают реактивную мощность потребителя Q_L . Следовательно, БК по существу является местным источником реактивной мощности.

Физическое объяснение роли конденсаторов в процессе компенсации реактивной мощности состоит в следующем. Генерирование и потребление реактивной мощности представляет периодический обмен энергией между источником и потребителем. Емкость конденсаторов C и индуктивность потребителя L образуют колебательный контур (см. рис. 6.1, a), в котором осуществляется обмен энергией между C и L . Принимая на себя основную часть указанного колебательного процесса, БК разгружает от него генератор и ЛЭП.

Целесообразная степень компенсации реактивной мощности определяется экономическими соображениями. Для небольших предприятий часто экономически выгодна полная компенсация реактивной мощности ($Q_C = Q_L$, $Q = 0$, $\text{tg}\varphi = 0$).

Мощность БК, необходимая для компенсации реактивной мощности, определяется по формуле

$$Q_C = Q_{\text{п}} - Q = P (\text{tg}\varphi_{\text{п}} - \text{tg}\varphi),$$

где P – активная мощность потребителя;

$Q_{\text{п}}$ – естественная реактивная мощность потребителя;

Q – заданное значение реактивной мощности, поступающей из энергосистемы;

$\text{tg}\varphi_{\text{п}}$, $\text{tg}\varphi$ – естественный и требуемый коэффициенты реактивной мощности.

Задание по лабораторной работе

Приемник электроэнергии имеет полное сопротивление $Z_{\text{п}} = 70$ Ом, коэффициент реактивной мощности $\text{tg}\varphi_{\text{п}} = 2,05$ ($\varphi_{\text{п}} = 64^\circ$). Для компенсации реактивной мощности приемника параллельно ему включена батарея конденсаторов C (рис. 4.2).

Определить и записать в табл. 4.3 активную $P_{\text{п}}$ и реактивную $Q_{\text{п}}$ мощности приемника при напряжении на его зажимах U_2 , а также мощность батареи конденсаторов $Q_C = P(\text{tg}\varphi_{\text{п}} - \text{tg}\varphi_2)$, необходимую для получения заданного вариантом коэффициента реактивной мощности $\text{tg}\varphi_2$ (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8
U_2 , В	120	150	100	130	160	110	150	140
$\text{tg}\varphi_2$	0,4	0,7	0,1	0,3	0,6	0,2	0,5	0,8
φ_2 , °	21,8	35,0	5,7	16,7	31,0	11,3	26,6	38,7

Методические указания по выполнению лабораторной работы

1. Собрать электрическую цепь по схеме рис. 4.2.

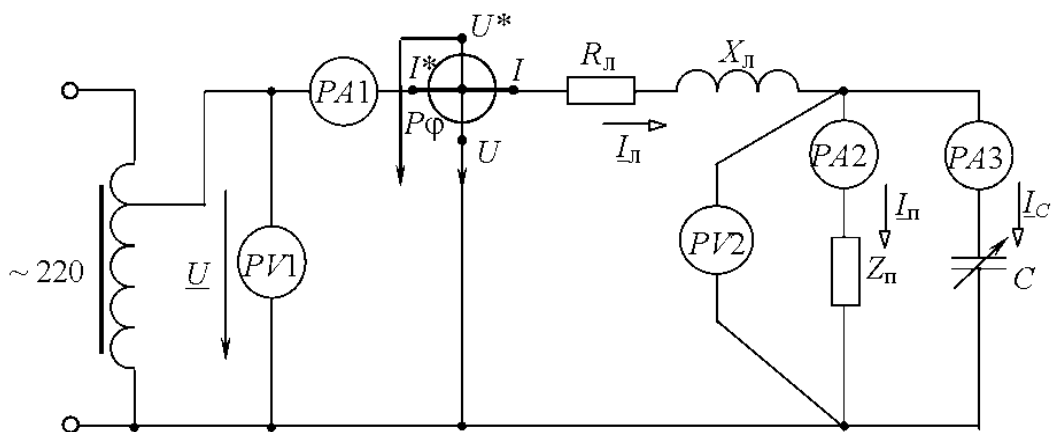


Рисунок 4.2 - Электрическая схема экспериментальной установки

2. Установить на зажимах потребителя напряжение U_2 согласно варианту в табл. 4.1 и поддерживать его неизменным при всех измерениях. Изменяя емкость C батареи конденсаторов от нуля до наибольшего значения, измерить величины, указанные в табл. 4.2.

Таблица 4.2

$U_2, \text{В}$	$U_1, \text{В}$	$I_{\text{л}}, \text{А}$	$I_{\text{п}}, \text{А}$	$I_{\text{с}}, \text{А}$	$\cos\varphi_2$	$\cos\varphi_1$

3. Выполнить экспериментальную проверку предварительного задания. По результатам измерений при $I_{\text{с}} = 0$ (см. табл. 4.2) рассчитать и записать в табл. 4.3 экспериментальные данные приемника $Z_{\text{п}}, \varphi_{\text{п}}, \text{tg}\varphi_{\text{п}}, P_{\text{п}}, Q_{\text{п}}$. Изменяя емкость батареи конденсаторов, довести коэффициент реактивной мощности $\text{tg}\varphi_2$ до значения, заданного в табл. 4.1. Определить мощность $Q_{\text{с}} = U_2 I_{\text{с}}$ и сравнить ее с найденной в предварительном расчете (см. табл. 4.3).

Таблица 4.3

	$Z_{\text{п}}, \text{Ом}$	$\varphi_{\text{п}}, ^\circ$	$\text{tg}\varphi_{\text{п}}$	$P_{\text{п}}, \text{Вт}$	$Q_{\text{п}}, \text{вар}$	$\text{tg}\varphi_2$	$Q_{\text{с}}, \text{вар}$
Расчет							
Эксперимент							

4. На основании данных табл. 4.2 вычислить и записать в табл. 4.4 активную мощность в конце линии $P_2 = U_2 I_{\text{л}} \cos\varphi_2$, активную мощность в начале линии $P_1 = U_1 I_{\text{л}} \cos\varphi_1$, потери мощности ΔP , КПД η , потерю напряжения ΔU , реактивную мощность в конце линии $Q_2 = U_2 I_{\text{л}} \sin\varphi_2$, мощность батареи конденсаторов $Q_{\text{с}}$, емкость батареи конденсаторов C .

Таблица 4.4

$P_2, \text{Вт}$	$P_1, \text{Вт}$	$\Delta P, \text{Вт}$	η	$\Delta U, \text{В}$	$Q_2, \text{вар}$	$Q_{\text{с}}, \text{вар}$	$C, \text{мкФ}$

5. Построить совмещенные графики зависимостей $I_{\text{л}}, \Delta U, \Delta P, \eta, Q_2, Q_{\text{с}} = f(Q_{\text{с}} / Q_{\text{п}})$, где $Q_{\text{п}}$ – реактивная мощность потребителя, равная значению Q_2 при $Q_{\text{с}} = 0$;

$\frac{Q_c}{Q_i}$ – степень компенсации реактивной мощности.

На основании данных табл. 4.2 построить в масштабе векторные диаграммы напряжений и токов для трех опытов: двух крайних и одного промежуточного.

Содержание отчета

1. Цель работы.
2. Расчет предварительного задания.
3. Схема исследованной электрической цепи.
4. Таблицы измерений и вычислений.
5. Графики зависимостей.
6. Три векторные диаграммы.
7. Выводы о влиянии компенсации реактивной мощности на технико-экономические показатели электропередачи.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение коэффициента реактивной мощности.
2. Какие отрицательные последствия вызывает передача потребителю реактивной мощности из энергосистемы?
3. Назовите организационно-технические мероприятия, снижающие потребление реактивной мощности.
4. Как осуществляется компенсация реактивной мощности?
5. Какова целесообразная степень компенсации реактивной мощности?
6. В чем состоит физическая сущность компенсации реактивной мощности с помощью батареи конденсаторов?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Трехфазные цепи

Цель работы: исследование режимов работы четырех- и трехпроводных трехфазных цепей при соединении приемников звездой и треугольником.

Основные теоретические положения

Трехфазной называют совокупность трех электрических цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты и амплитуды, но сдвинутые по фазе одна относительно другой на угол 120° .

Одним из преимуществ трехфазных цепей является возможность получения в одной электротехнической установке двух эксплуатационных напряжений – фазного и линейного, отличающихся друг от друга в $\sqrt{3}$ раз. Это позволяет применять две схемы соединения трехфазных приемников: *звезда* (рис. 5.1, а) и *треугольник* (рис. 5.1, б).

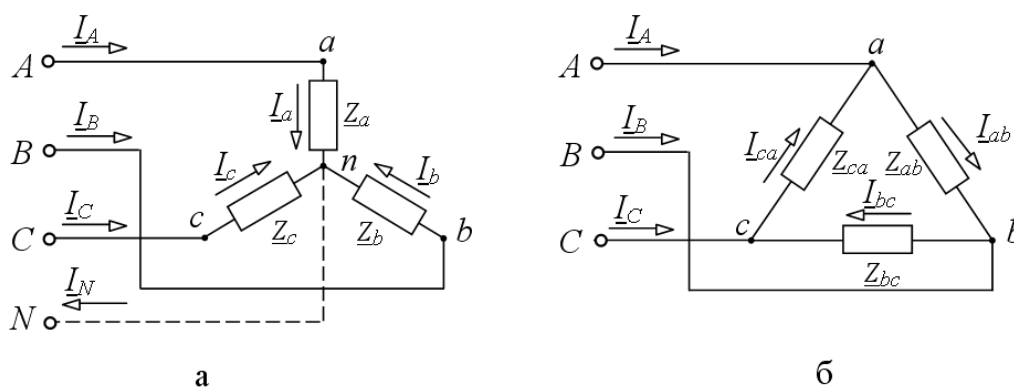


Рисунок 5.1 – Схемы соединения трехфазных приемников
а – звезда; б – треугольник.

Приемники соединяются звездой в том случае, когда их номинальное напряжение равно фазному напряжению источника. При соединении приемников по схеме *звезды* концы трех фаз X, Y, Z объединяются в одну общую точку n, называемую нейтральной. Нейтральная точка N источника питания может быть соединена с нейтральной точкой n приемника. Провод, соединяющий нейтральные точки N и n, называется нейтральным, а трехфазная цепь при наличии нейтрального провода – четырехпроводной. Она применяется для питания несимметричных приемников ($Z_a \neq Z_b \neq Z_c$). Нейтральный провод обеспечивает симметрию фазных напряжений приемника при несимметричной нагрузке. Благодаря ему, изменение нагрузки в любой из фаз приемника приводит к изменению токов только в данной фазе и в нейтральном проводе, а в других фазах режим работы не меняется.

Из схемы (см. рис. 5.1, а) видно, что при соединении приемников звездой фазные токи равны соответствующим линейным токам: $I_\phi = I_\Delta$. По первому закону Кирхгофа ток нейтрального провода равен геометрической сумме фазных токов:

$$\underline{I}_N = \underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c.$$

Линейные напряжения определяются геометрической разностью соответствующих фазных напряжений:

$$\underline{U}_{ab} = \underline{U}_a - \underline{U}_b; \quad \underline{U}_{bc} = \underline{U}_b - \underline{U}_c; \quad \underline{U}_{ca} = \underline{U}_c - \underline{U}_a.$$

При наличии нейтрального провода фазные напряжения приемников равны по величине и определяются $U_{\delta} = U_{\varepsilon} / \sqrt{3}$.

Токи в каждой фазе приемника определяются по формулам

$$\underline{I}_a = \frac{\underline{U}_a}{\underline{Z}_a} = \frac{U_{\delta}}{\underline{Z}_a}; \quad \underline{I}_b = \frac{\underline{U}_b}{\underline{Z}_b} = \frac{U_{\delta} e^{-j120^{\circ}}}{\underline{Z}_b}; \quad \underline{I}_c = \frac{\underline{U}_c}{\underline{Z}_c} = \frac{U_{\delta} e^{j120^{\circ}}}{\underline{Z}_c}.$$

Векторная диаграмма напряжений и токов изображена на рис. 5.2, а.

 


Рисунок 5.2 – Векторная диаграмма напряжений и токов изображена

При симметричной нагрузке ($\underline{Z}_a = \underline{Z}_b = \underline{Z}_c$) токи равны по величине и сдвинуты по фазе на угол 120° друг относительно друга. Ток в нейтральном проводе отсутствует ($I_N = 0$), и необходимость в этом проводе отпадает. Трехфазная цепь в этом случае выполняется трехпроводной (без нейтрального провода). В трехпроводную цепь при соединении нагрузки «звездой» включаются только симметричные трехфазные приемники: электрические двигатели, электрические печи и др.

При несимметричной нагрузке в трехфазной трехпроводной цепи между нейтральными точками приемника n и источника N появляется напряжение \underline{U}_{nN} , называемое напряжением относительно нейтрали или напряжением смещения нейтрали (рис. 5.2, б). Напряжение смещения нейтрали рассчитывается по методу двух узлов:

$$\underline{U}_{nN} = \frac{\underline{Y}_a \underline{U}_A + \underline{Y}_b \underline{U}_B + \underline{Y}_c \underline{U}_C}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c},$$

где $\underline{U}_A, \underline{U}_B, \underline{U}_C$ – фазные напряжения источника;

$$\underline{Y}_a = \frac{1}{\underline{Z}_a}; \quad \underline{Y}_b = \frac{1}{\underline{Z}_b}; \quad \underline{Y}_c = \frac{1}{\underline{Z}_c} \quad - \quad \text{комплексные проводимости фаз}$$

приемника.

Фазные напряжения приемников находят на основании второго закона Кирхгофа:

$$\underline{U}_a = \underline{U}_A - \underline{U}_{nN}; \quad \underline{U}_b = \underline{U}_B - \underline{U}_{nN}; \quad \underline{U}_c = \underline{U}_C - \underline{U}_{nN}.$$

Токи определяют по закону Ома:

$$\underline{I}_a = \frac{\underline{U}_a}{\underline{Z}_a}; \quad \underline{I}_b = \frac{\underline{U}_b}{\underline{Z}_b}; \quad \underline{I}_c = \frac{\underline{U}_c}{\underline{Z}_c}.$$

По схеме треугольника соединяются приемники, номинальное напряжение которых равно линейному напряжению источника. В этой схеме конец предыдущей фазы соединяется в одну точку с началом следующей (см. рис. 5.1, б) и каждая фаза приемника оказывается включенной на линейное напряжение источника, т.е. фазные напряжения приемника равны соответствующим линейным напряжениям источника питания: $U_\phi = U_\Delta$.

Так как линейные напряжения источника практически не изменяются, то каждая фаза приемника работает независимо друг от друга, и треугольником соединяют как симметричную, так и несимметричную нагрузки.

Записав фазные напряжения приемника в комплексной форме:

$$\underline{U}_{ab} = U_\phi e^{j30^\circ}; \quad \underline{U}_{bc} = U_\phi \hat{a}^{-j90^\circ}; \quad \underline{U}_{ca} = U_\phi e^{j150^\circ},$$

фазные токи определяют по закону Ома:

$$\underline{I}_{ab} = \frac{\underline{U}_{ab}}{\underline{Z}_{ab}} = \frac{U_\phi \hat{a}^{j30^\circ}}{\underline{Z}_{ab}}; \quad \underline{I}_{bc} = \frac{\underline{U}_{bc}}{\underline{Z}_{bc}} = \frac{U_\phi \hat{a}^{-j90^\circ}}{\underline{Z}_{bc}}; \quad \underline{I}_{ca} = \frac{\underline{U}_{ca}}{\underline{Z}_{ca}} = \frac{U_\phi \hat{a}^{j150^\circ}}{\underline{Z}_{ca}}.$$

Линейные токи определяют как геометрическую разность соответствующих фазных токов из уравнений, составленных согласно первому закону Кирхгофа для узлов a , b и c (см. рис. 5.1, б):

$$\underline{I}_A = \underline{I}_{ab} - \underline{I}_{ca}; \quad \underline{I}_B = \underline{I}_{bc} - \underline{I}_{ab}; \quad \underline{I}_C = \underline{I}_{ca} - \underline{I}_{bc}.$$

Векторная диаграмма напряжений и токов для нагрузки, соединенной треугольником, изображена на рис. 5.3.

 


Рисунок 5.3 – Векторная диаграмма напряжений и токов для нагрузки

При симметричной нагрузке ($Z_{ab} = Z_{bc} = Z_{ca}$) фазные токи равны по величине, а углы сдвига фаз токов по отношению к соответствующим напряжениям одинаковы ($\varphi_{ab} = \varphi_{bc} = \varphi_{ca}$). Линейные токи будут в $\sqrt{3}$ раз больше фазных токов:

$$I_{\varepsilon} = \sqrt{3}I_{\phi}.$$

Задание по лабораторной работе

1. Начертить схему четырехпроводной трехфазной цепи (сопротивления приемников заданы в табл. 5.1).
2. Записать в комплексной форме фазные напряжения трехфазной цепи, если линейное напряжение $U_{\text{л}} = 220$ В. Рассчитать в четырехпроводной трехфазной цепи фазные токи приемников и ток в нейтральном проводе. Результаты расчета записать в табл. 5.2. Для проверки результатов расчета воспользоваться ПЭВМ (программа «seri.exe»).
3. Начертить схему трехфазной цепи при соединении заданных в табл. 7.1 приемников треугольником. Записать в комплексной форме линейные напряжения и рассчитать фазные и линейные токи трехфазной цепи. Результаты расчета проверить на ПЭВМ (программа «seri.exe») и записать в табл. 7.3.
4. По результатам расчетов пунктов 2 и 3 построить векторные диаграммы напряжений и токов для каждой цепи.




Таблица 5.1

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8
$Z_{a(ab)}$, Ом	100	100	-j100	200	100	-j100	-j100	67
$Z_{b(bc)}$, Ом	100	-j100	100	100	-j100	200	100	-j100
$Z_{c(ca)}$, Ом	-j100	100	100	-j100	200	100	67	100

Методические указания по выполнению лабораторной работы

1. Собрать четырехпроводную трехфазную цепь, используя приемники Z_a , Z_b , Z_c согласно табл. 5.1. Включить амперметры для измерения фазных токов и тока нейтрального провода.
2. Включить цепь под напряжение и измерить фазные (линейные) токи и напряжения приемников, ток I_N , напряжение U_{nN} . Результаты измерений записать в табл. 5.2. Сравнить их с результатами расчета.
3. Отключить нейтральный провод и провести исследование режима трехпроводной цепи согласно пункту 2. Сделать вывод о роли нейтрального провода.
4. В трехпроводной цепи выполнить опыты холостого хода фазы А ($Z_a = \infty$) и короткого замыкания ($Z_a = 0$). Измерить и записать в табл. 5.2 напряжения и токи в этих режимах.
5. По результатам измерений пункта 4 построить две векторные диаграммы напряжений и токов (при $Z_a = \infty$, $Z_a = 0$).

Таблица 5.2

	Схема цепи	Режим цепи	U_{ab} , В	U_{bc} , В	U_{ca} , В	U_a , В	U_b , В	U_c , В	U_{nN} , В	I_a , А	I_b , А	I_c , А	I_N , А
Вычислено		$\underline{Z}_a, \underline{Z}_b, \underline{Z}_c$ (см. табл.7.1)	220	220	220	127	127	127	0				
Измерено													
Измерено		$\underline{Z}_a, \underline{Z}_b, \underline{Z}_c$ (см. табл.7.1)											
Измерено		$\underline{Z}_a = \infty$											
		$\underline{Z}_a = 0$											

6. Собрать трехфазную цепь при соединении приемников \underline{Z}_{ab} , \underline{Z}_{bc} , \underline{Z}_{ca} (см. табл. 5.1) треугольником.

7. Включить цепь под напряжение и измерить фазные и линейные токи и напряжения. Результаты измерений записать в табл. 5.3. Сравнить их с результатами расчета.

Таблица 5.3

	U_{ab} , В	U_{bc} , В	U_{ca} , В	I_{ab} , А	I_{bc} , А	I_{ca} , А	I_A , А	I_B , А	I_C , А
Вычислено	220	220	220						
Измерено									

Содержание отчета

1. Цель работы.
2. Схемы четырехпроводной и трехпроводной трехфазных цепей. Полный расчет заданного в предварительном задании режима работы этих цепей.
3. Таблицы вычислений и измерений.
4. Векторные диаграммы (две по результатам расчета и две по экспериментальным данным).
5. Сравнительный анализ изученных трехфазных цепей.

Контрольные вопросы

1. Каковы преимущества и недостатки трехпроводных и четырехпроводных цепей?
2. Каково соотношение между линейными и фазными напряжениями и токами в четырехпроводной цепи? При каком условии эти соотношения сохраняются в трехпроводной цепи при соединении приемников звездой?
3. Каково назначение нейтрального провода в четырехпроводной цепи?
4. Когда приемники соединяются звездой, треугольником?
5. Что такое напряжение смещения нейтрали, когда оно появляется и как его определить?
6. Что происходит в трехпроводной симметричной цепи при обрыве и коротком замыкании одной из фаз? Пояснить с помощью векторных диаграмм.

7. Каковы соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами при соединении симметричного приемника треугольником?

8. Как строятся векторные диаграммы напряжений и токов для исследованных цепей?

9. Как изменится мощность приемника при переключении его фаз со звезды на треугольник?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Исследование переходных процессов при разряде конденсатора

Цель работы: 1) изучение влияния параметров разрядной цепи на процесс разряда конденсатора; 2) приобретение навыков применения электронного осциллографа для исследования переходных процессов.

Основные теоретические положения

Процессы, происходящие при изменении режима электрической цепи, называют *переходными*. Они возникают в цепях, содержащих индуктивные и емкостные элементы, и обусловлены тем, что энергия магнитного и электрического полей не изменяется мгновенно.

Расчет токов и напряжений переходного режима производят с помощью уравнений, составленных по законам Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений. В электрической цепи с постоянными параметрами R , L , C эти уравнения представляют собой линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Общее решение линейного дифференциального уравнения равно сумме частного решения данного уравнения и общего решения его (при равенстве нулю правой части).

Частное решение находят для установившегося режима, полученные при этом токи и напряжения называют *принужденными* ($i_{пр}$, $u_{пр}$).

Токи и напряжения, полученные в результате общего решения уравнения без правой части, называют *свободными* ($i_{св}$, $u_{св}$). Постоянные интегрирования уравнений для свободных составляющих определяют из начальных условий, используя два *закона коммутации*:

1. Ток в ветви с индуктивностью не изменяется скачком.
2. Напряжение на емкостном элементе не изменяется скачком.

Алгебраическая сумма принужденной и свободной составляющих дает ток или напряжение переходного режима:

$$i = i_{пр} + i_{св}; \quad u = u_{пр} + u_{св}.$$

Рассмотрим переходный процесс при разряде конденсатора, заряженного до напряжения U_0 , через резистор с сопротивлением R (рис. 6.1, а).

 


Рисунок 6.1 – Переходной процесс при разряде конденсатора

а – схема; б – изменение напряжения на конденсаторе.
По второму закону Кирхгофа для цепи после коммутации

$$-Ri + u_c = 0.$$

Так как $i = -C \frac{du_c}{dt}$, то $RC \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$.

Принужденная составляющая отсутствует, поэтому

$$u_c = u_{c\text{н\ddot{a}}} = Ae^{-t/\tau} = Ae^{-\delta t},$$

где $\tau = RC$ – постоянная времени – это время, за которое свободная составляющая уменьшается в $e = 2,718$ раз;

$\delta = \frac{1}{\tau}$ – коэффициент затухания.

Постоянную интегрирования A находим из начальных условий:
при $t = 0$

$$u_c = U_0 = Ae^0, \text{ т.е. } A = U_0.$$

Выражения для напряжения на конденсаторе при его разряде и тока разряда (рис. 6.1, б) имеют вид

$$u_c = U_0 e^{-t/RC}; \quad i = -C \frac{du_c}{dt} = \frac{U_0}{R} e^{-t/RC}.$$

В процессе разряда конденсатора вся энергия его электрического поля превращается в тепло в резисторе R :

$$W_y = \int_0^{\infty} Ri^2 dt = \frac{CU_0^2}{2}.$$

При подключении заряженного конденсатора к катушке с активным сопротивлением R и индуктивностью L (рис. 6.2, а) в зависимости от соотношения параметров R , L , C возможен аperiodический или периодический (колебательный) разряд конденсатора.

В случае аperiodического разряда напряжение на конденсаторе u_c и ток i изменяются только по величине, не изменяя направления. С энергетической точки зрения это означает, что запасенная в конденсаторе энергия электрического поля

$$W_y = \frac{CU_0^2}{2}$$

преимущественно поглощается в сопротивлении R и лишь небольшая часть переходит в энергию магнитного поля катушки

$$W_i = \frac{Li^2}{2}.$$

Начиная с некоторого момента времени, в тепло преобразуется не только оставшаяся энергия электрического поля конденсатора, но и энергия, запасенная в магнитном поле катушки.

При колебательном разряде напряжение u_c и ток i изменяются как по величине, так и по направлению. Колебания возникают вследствие периодического преобразования энергии электрического поля в энергию

магнитного поля и обратно, причем эти колебания сопровождаются потерей энергии в активном сопротивлении. В процессе колебаний первоначально запасенная энергия

$$W_y = \frac{CU_0^2}{2}$$

постепенно преобразуется в тепло в активном сопротивлении и рассеивается в окружающем пространстве.

 


Рисунок 6.2 – Подключении заряженного конденсатора к катушке с активным сопротивлением R и индуктивностью L

а – схема; б – кривые изменения напряжения на емкости и тока контура.

Процессы, возникающие в контуре (рис. 6.2, а), описываются следующим дифференциальным уравнением:

$$Ri + L \frac{di}{dt} + u_c = 0. \quad (6.1)$$

Принужденный режим в цепи отсутствует и $i = i_{\text{н\ddot{a}}}$; $u_c = u_{c \text{ н\ddot{а}}}$.

Подставляя значение $i = C \frac{du_c}{dt}$ в уравнение (6.1), после дифференцирования получаем дифференциальное уравнение второго порядка:

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC} u_c = 0, \quad (6.2)$$

которому соответствует характеристическое уравнение

$$p^2 + \frac{R}{L} p + \frac{1}{LC} = 0.$$

Решение уравнения (6.2), т.е. характер разряда конденсатора, зависит от вида корней характеристического уравнения

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}},$$

которые могут быть действительными разными, действительными равными и комплексными сопряженными.

Апериодический разряд имеет место, если корни действительные и различные, т.е.

$$\frac{R^2}{4L^2} > \frac{1}{LC} \quad \Leftrightarrow \quad R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

В этом случае напряжение и ток

$$u_c = u_{c_{\text{н\ddot{a}}}} = \frac{U_0}{p_2 - p_1} (p_2 e^{p_1 t} - p_1 e^{p_2 t});$$

$$i = i_{\text{н\ddot{а}}} = \frac{U_0}{L(p_2 - p_1)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}).$$

Кривые изменения напряжения на емкости и тока контура приведены на рис. 6.2, б.

Предельный случай апериодического разряда – *критический разряд* – имеет место, если

$$\frac{R^2}{4L^2} = \frac{1}{LC} \quad \Leftrightarrow \quad R = R_{\text{к\ddot{р}}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}},$$

где $R_{\text{к\ddot{р}}}$ – критическое сопротивление – такое наименьшее сопротивление контура, при котором процесс разряда еще имеет апериодический характер.

Колебательный разряд конденсатора будет при условии, если

$$\frac{R^2}{4L^2} < \frac{1}{LC} \quad \Leftrightarrow \quad R < R_{\text{к\ddot{р}}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Корни в этом случае комплексные и сопряженные

$$p_{1,2} = -\delta \pm j\omega_{\text{н\ddot{а}}},$$

где $\delta = \frac{R}{2L}$ – коэффициент затухания;

$$\omega_{\text{н\ddot{а}}} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \quad \text{– угловая частота свободных колебаний}$$

цепи R, L, C ;

$$T_{\text{н\ddot{а}}} = \frac{2\pi}{\omega_{\text{н\ddot{а}}}} \quad \text{– период свободных колебаний.}$$

Выражения напряжения u_c и тока i при колебательном разряде конденсатора

$$u_c = U_{\text{н\ddot{м}}} e^{-\delta t} \sin(\omega_{\text{н\ddot{а}}} t + \psi);$$

$$i = I_{\text{н\ddot{м}}} e^{-\delta t} \sin(\omega_{\text{н\ddot{а}}} t + \pi).$$

Кривые изменения u_c и i в функции времени даны на рис. 6.3. Они представляют собой затухающие синусоидальные колебания с угловой частотой свободных колебаний $\omega_{\text{св}}$ и коэффициентом затухания δ , зависящими от параметров контура R, L, C .

 


Рисунок 6.3 – Кривые изменения u_c и i в функции времени.

Кривые u_c и i касаются огибающих $U_{cm} e^{-\delta t}$ и $I_m e^{-\delta t}$ (изображены пунктиром), когда синус равен единице. При $t = \frac{1}{\delta}$ ордината огибающей в $e = 2,718$ раз меньше начального значения огибающей. Поэтому величину $\frac{1}{\delta} = \frac{2L}{R} = \tau_{\text{глад}}^{\text{периодический}}$ называют *постоянной времени* колебательного контура.

Сопротивление R оказывает существенное влияние на скорость колебательного разряда конденсатора. Кроме того, по мере увеличения R уменьшается частота свободных колебаний $\omega_{св}$ и увеличивается их период $T_{св}$. Когда $R = R_{крит}$; $\omega_{н\ddot{a}} = 0$; $T_{н\ddot{a}} = \infty$, что соответствует аperiodическому разряду.

В настоящей работе процесс разряда конденсатора исследуется с помощью электронного осциллографа, на экране которого наблюдаются кривые напряжения и тока конденсатора. Для этой цели необходимо, чтобы разряд конденсатора периодически повторялся во времени с определенной частотой, что достигается с помощью быстродействующего поляризованного реле РП (рис. 6.4).

 


Рисунок 6.4 – Схема быстродействующего поляризованного реле РП.

При подключении обмотки реле к источнику переменного напряжения средний контакт начинает вибрировать с частотой сети ($f = 50 \text{ Гц}; T = 0,02 \text{ с}$), периодически замыкая контакты реле. При этом в левом положении контакта конденсатор заряжается до напряжения U_0 , в правом – разряжается. Пренебрегая временем переключения контактов, можно считать, что процесс разряда конденсатора, наблюдаемый на экране осциллографа, длится $\frac{1}{2}T = 0,01$ секунды.

Задание по лабораторной работе

При заданных в табл. 8.1 параметрах цепи R и C :

- 1) рассчитать постоянную времени τ цепи разряда конденсатора через резистор (см. рис. 8.1);
- 2) вычислить критическое сопротивление $R_{кр}$ цепи рис. 8.2, а при разряде конденсатора на катушку индуктивности с параметрами $R_k = 8 \text{ Ом}$ и $L = 0,035 \text{ Гн}$;
- 3) определить частоту свободных колебаний $\omega_{св}$ и коэффициент затухания δ колебательного контура R, L, C . Полученные значения записать в табл. 8.2.

Таблица 8.1

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8
$R, \text{ Ом}$	21	21	35	35	70	70	49	91
$C, \text{ мкФ}$	10	3	10	3	10	3	10	3

Методические указания по выполнению лабораторной работы

1. Собрать электрическую цепь по схеме рис. 8.4 для разряда конденсатора через резистор R .
2. Подключить питание осциллографа и после его пятиминутного прогрева подать на вход осциллографа напряжение конденсатора (зажимы 1, 3). Получить на экране кривую $u_c(t)$. Поочередно изменяя величины R и C , проанализировать, как изменяется форма кривой $u_c(t)$. Установить режим, соответствующий варианту в табл. 8.1, и зарисовать кривую $u_c(t)$ с экрана осциллографа.
3. По осциллограмме пункта 2 определить постоянную времени τ , значение τ записать в табл. 8.2 и сравнить с расчетной величиной.

Т а б л и ц а 8.2

	$\tau, \text{ с}$	$R_{кр}, \text{ Ом}$	$\omega_{св}, 1/\text{с}$	$\delta, 1/\text{с}$
По параметрам				
По осциллограмме				

4. Подготовить электрическую цепь по схеме рис. 8.4 для разряда конденсатора на катушку индуктивности и резистор R .

5. Получить на экране осциллографа кривую $u_c(t)$ и, изменяя сопротивление R , затем емкость C , проследить, как изменяется процесс разряда конденсатора. Установить значение емкости C в соответствии с данными табл. 8.1 и, регулируя сопротивление R , по форме кривой $u_c(t)$ определить критический режим разряда. Значение $R_{кр}$ записать в табл. 8.2 (с учетом сопротивления катушки R_k) и сравнить его с рассчитанным ранее по параметрам цепи ($R_k = 8 \text{ Ом}$; $L = 0,035 \text{ Гн}$).

6. Установить величины R и C по данным табл. 8.1 и зарисовать с экрана осциллографа кривую $u_c(t)$.

7. Подать на вход осциллографа кривую тока $i(t)$ (зажимы 2, 3), зарисовать ее при прежних значениях R и C , совместив с ранее полученной кривой $u_c(t)$.

8. По осциллограммам пунктов 6 и 7 определить частоту свободных колебаний $\omega_{св}$ и коэффициент затухания δ , значения записать в табл. 8.2. Выполнить моделирование переходных процессов на ПЭВМ (программа «PPRLC»).

Содержание отчета

1. Цель работы.
2. Схема электрической цепи (см. рис. 8.4).
3. Таблицы вычислений и измерений, расчетные формулы.
4. Осциллограммы разрядного напряжения $u_c(t)$ и тока $i(t)$.
5. Выводы о влиянии параметров R , C на характер и длительность переходных процессов в исследованных цепях.

Контрольные вопросы

1. Что называется переходным процессом? Приведите примеры.
2. Как выполняется расчет переходных процессов?
3. Сформулируйте законы коммутации. Поясните их на примере исследованных цепей.
4. Каково влияние параметров цепи R , L , C на длительность процесса разряда конденсатора, частоту свободных колебаний и их период?
5. Что такое критическое сопротивление?
6. Что такое постоянная времени и коэффициент затухания цепей R , C и R , L , C ? Как они определяются по параметрам цепи и по осциллограммам?
7. Каковы энергетические процессы в цепи R , L , C при апериодическом и колебательном разрядах конденсатора?
8. Как получены на экране электронного осциллографа кривые разрядного тока и напряжения?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Измерение потери напряжения в проводах

Цель работы: измерение потери напряжения в проводах. Расчет сопротивления проводов и определение материала по потерям напряжения.

Теоретические сведения

При передаче электрической энергии по проводам длиной больше 10 м приходится считаться с их сопротивлением, на котором происходит заметное падение напряжения.

$$\Delta U = IR_{\Lambda} = I \frac{2l}{\gamma S} \quad (7.1)$$

При заданном напряжении U_1 на выходе линии, приведенной на рисунке 7.1, напряжение на нагрузке при номинальном токе нагрузки будет равно

$$U_2 = U_1 - \Delta U \quad (7.2)$$

Падение напряжения ΔU не должно превышать определенных значений, предусмотренных ГОСТом. Отклонения напряжения в сторону уменьшения для осветительных приборов ограничены 2,5-5%, так как при уменьшении напряжения резко уменьшается световой поток приборов. Увеличение напряжения ограничено величиной 5%, так как дальнейшее увеличение напряжения сокращает срок службы ламп накаливания. Недопустимы значительные отклонения напряжения от номинального и для двигателей, так как при больших отклонениях может иметь место ненормальная работа и даже выход из строя двигателя. Поэтому для двигателей установлены допустимые отклонения напряжения в пределах $\pm 5\%$ номинального.

При расчете цепей возможны следующие 4 задачи:

- 1) определение потерь напряжения при наименьшей и наибольшей нагрузках;
- 2) определение потерь и отклонения напряжения для данной линии при заданных сечениях проводов и нагрузке;
- 3) выбор или проверка сечения проводов линии, исходя из того, чтобы провода не перегревались при протекании по ним тока;
- 4) проверка имеющихся проводов определенного сечения на отсутствие перегрева.

Как следует из (7.1) величина потерь напряжения в линии зависит не только от сопротивления, но и от силы тока, протекающего по ней. Определим потери напряжения в линии с учетом характера нагрузки. На рисунке 7.2 приведена векторная диаграмма. Ее построение выполнено на комплексной плоскости в следующем порядке. Направим вектор напряжения \underline{U}_2 по действительной оси и под углом φ_2 к нему проведем вектор тока \underline{I} . к концу вектора \underline{U}_2 прибавим векторы активного и реактивного (индуктивного) $\underline{I}X_L$ напряжения. Треугольник, катетами которого является активное и индуктивное напряжения проводов линии, а гипотенузой – вектор $\Delta U = \underline{I}z$,

называют треугольником падения напряжения. Вектор \underline{U}_1 первичного напряжения является замыкающим векторов \underline{U}_2 и ΔU . Разность модулей векторов напряжения в начале и конце линии $|U_1| - |U_2| = \Delta U$ называют потерей напряжения. Потеря напряжения в линии передачи показывает, на сколько вольт напряжение в конце линии меньше, чем напряжение в начале линии. Под падением напряжения в линии передачи понимают модуль геометрической разности векторов напряжений в начале и в конце линии, оно равно $I\sqrt{r_2^2 + x_L^2}$.

Как правило, падение напряжения больше потери напряжения. Лишь только для цепи, состоящей из одних активных сопротивлений, когда $\cos\varphi_1 = \cos\varphi_2 = 1$, а следовательно, и для цепи постоянного тока термины «падение» и «потеря напряжения» выражают одну и ту же величину, которую можно определить по формуле (7.1).

Возможен также случай равенства потери и падения напряжения в линии с индуктивностью, если гипотенуза треугольника падения напряжения совпадает по направлению с вектором \underline{U}_2 . векторная диаграмма для данного случая приведена на рисунке 7.3.

В практике инженерных расчетов потерю напряжения выражают аналитически и часто приближенно. В нашем случае для схемы (рисунок 7.1) это приближение оказывается в том, что вместо отрезка АВ векторной диаграммы (рисунок 7.2), выражающего потерю напряжения, берут отрезок ДВ. Последний в свою очередь заменяется суммой двух отрезков СВ и ДС, являющихся проекциями векторов падения напряжения $r\underline{I}$ и $jx_L\underline{I}$ на прямую ОА. В этом случае потеря напряжения может быть выражена соотношением:

$$\Delta U = r I \cos\varphi_2 + x_L I \sin\varphi_2$$

или $\Delta U = I (r \cos\varphi_2 + x_L \sin\varphi_2)$ (7.3)

Передача энергии на большие расстояния однофазным током не производится, а индуктивность местных распределительных сетей незначительна. Поэтому их индуктивностью пренебрегают и потерю напряжения определяют по формуле

$$\Delta U = I r \cos\varphi_2 \quad (7.4)$$

 


Рисунок 7.1 – Схема замещения линии электропередачи

Из (7.3) следует, что ΔU зависит не только от сопротивлений линии, но и от соотношений активного и реактивного x_L сопротивлений приемника

 


Рисунок 7.2 – Векторная диаграмма линии при индуктивной нагрузке

 


Рисунок 7.3 – Векторная диаграмма индуктивной нагрузки при равенстве падения и потери напряжения

Используем эту формулу для выбора сечения проводов линии, передающей мощность P_2 при напряжении U_2 . для этого формулу (7.4) представим в виде выражений

$$\Delta U = I r \cos\varphi_2 = I \frac{2l}{\gamma S} \cos\varphi_2 = \frac{P_2 2l}{U_2 \gamma S} \cos\varphi_2 \quad (7.5)$$

Из (9.5) найдем сечение проводов

$$S = \frac{2lI}{\gamma_\Delta U} \cos\varphi_2 \text{ или } S = \frac{2lP_2}{\gamma_\Delta U U_2} \cos\varphi_2 \quad (7.6)$$

В случае активной нагрузки ($\cos\varphi_2 = 1$) или при постоянном токе сечение проводов определяется по формулам

$$S_{\text{пост}} = \frac{2lI}{\gamma_\Delta U} \text{ или } S_{\text{пост}} = \frac{2lP_2}{\gamma_\Delta U U_2} \quad (7.7)$$

Из сравнения (7.6) и (7.7) видно, что при одинаковых расстояниях, напряжениях и передаваемых мощностях сечение проводов, рассчитанных по потере напряжения для постоянного и одновременного и однофазного тока, получаются одинаковыми. Но потери мощности в проводах при этом будут различны.

При постоянном токе

$$\Delta P_{\text{пост}} = I^2 r = \left(\frac{P_2}{U_2} \right)^2 r = \frac{P_2^2 2l}{U_2^2 \gamma S_{\text{пост}}} \quad (7.8)$$

При переменном токе

$$\Delta P_{\text{ПЕР}} = I^2 r = \left(\frac{P_2}{U_2 \cos \varphi_2} \right)^2 r = \frac{P_2^2 2l}{U_2^2 \cos^2 \varphi_2 \gamma S} \quad (7.9)$$

При равенстве потерь мощности в проводах

$$\Delta P_{\text{ПОСТ}} = \Delta P_{\text{ПЕР}} ; \frac{1}{S_{\text{ПОСТ}}} = \frac{1}{S \cos^2 \varphi_2}$$

Откуда

$$S = \frac{S_{\text{ПОСТ}}}{\cos^2 \varphi_2} \quad (7.10)$$

Из (7.10) следует, что чем меньше $\cos \varphi_2$, тем больше сечение проводов необходимо иметь для передачи одной и той же мощности потребителю, чтобы сохранить неизменной потерю энергии в проводах сечения проводов, определенных по потере напряжения согласно формулам (7.6) и (7.7), округляются до ближайшего большего стандартного сечения и потом проверяются на нагрев по таблицам длительно допустимых токов нагрузки. Величина допустимых токов для проводов приводится в справочниках. Для примера приведем величины допустимых токов голых алюминиевых проводов при температуре окружающего воздуха 20°C.

Сечение провода, мм ²	10	16	25	35	50	70	95	120
Допустимый ток, А	75	105	135	170	215	265	325	375

При расчете проводов трехфазного тока под потерей напряжений понимают разность линейных напряжений в начале и в конце линии. Приняв систему напряжений и нагрузки симметричными, расчет проводят для одной фазы, используя при этом векторную диаграмму для одной цепи.

Тогда

$$\Delta U = U_{1\Lambda} - U_{2\Lambda_0} = \sqrt{3}(U_{1\phi} - U_{2\phi}) \text{ или } \Delta U = \sqrt{3}I(r \cos \varphi_2 + x \sin \varphi_2) \quad (7.11)$$

При расчете линий электропередач большой протяженности в выражении (7.11) вместо r и x представляют справочные данные r_0 и x_0 – активное и индуктивное сопротивление 1 км линии

$$\Delta U = \sqrt{3}I(r_0 \cos \varphi_2 + x_0 \sin \varphi_2) \quad (7.12)$$

Основными материалами, применяемыми в электротехнике для изготовления проводов различного назначения, являются металлы с высокой удельной проводимостью и сплавы с большим удельным сопротивлением, свойства которых приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Свойства проводниковых материалов при $t = 20^\circ\text{C}$

Материал	Удельное сопротивление ρ , $\frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$	Удельная проводимость γ , $\frac{\text{м}}{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}$	Температурный коэффициент β , град ⁻¹	Предельная рабочая температура t_{max} , °C
Серебро	0,0162	62	0,0036	-
Медь	0,0175	57	0,0041	-
Алюминий	0,0294	34	0,0042	-
Сталь	0,13	7,7	0,0057	-
Чугун	0,8	1,25	0,0010	400

Никелин	0,42	2,4	0,0003	300
Манганин	0,48	2,1	0,00001	500
Константан	0,5	2,0	0,00005	1000
Нихром	1,0	1,0	0,00017	850
Фехраль	1,2	0,83	0,00008	1350
Хромаль	1,4	0,72	0,00004	

Объект и средства исследования

Объектом исследования служит электрическая цепь приведенная на рисунке 7.4.

 


Рисунок 7.4 – Электрическая цепь постоянного тока
В процессе исследования используются:

- 1) источник постоянного тока – 30 В;
- 2) реостат $R = 10 \text{ Ом}$;
- 3) амперметр РАІ с пределом измерения от 0 до 2 А;
- 4) вольтметр V_1 (0-30 В);
- 5) милливольтметр V_2 ($\leq 15 \text{ мВ}$);
- 6) набор проводников из различных материалов длиной $l \leq 1 \text{ м}$.

Рабочее задание

1 Ознакомьтесь с размещением приборов на лабораторном стенде рисунок 7.4.

2 Определить цену деления приборов.

3 Собрать электрическую схему, приведенную на рисунке 7.4

4 При отключенном ключе S , включить автомат постоянного тока.

Установить с помощью реостата заданное преподавателем напряжение. При этом ток в цепи не должен превышать 2 А, а $R \geq 15 \text{ Ом}$.

5 Измерить ток в цепи и падение напряжения на участке АВ. Измерения сделать для n значений проводов длиной l . Данные измерения занести в таблицу 7.2.

6 По измеренным данным определить согласно закона Ома сопротивление проводов.

7 По полученным данным определить удельное сопротивление каждого провода и по его значениям определить материал по таблице 9.1.

8 Сделать выводы.

Таблица 7.2

№	Измерить				Вычислить			Определить
	DU,	I,	I,	S,	с,	г,	R,	Материал

	В	Г	м	мм²	$\frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$	$\frac{\text{м}}{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}$	Ом	провода
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Контрольные вопросы

1. Что понимают под падением и потерей напряжения?
2. Какие инженерные задачи возникают при расчете проводов линий электропередачи?
3. Назовите допустимые отклонения напряжения для различных видов нагрузки.
4. Как влияет характер нагрузки на величину падения напряжения?
5. Что понимают под треугольником падения напряжения?
6. В каком случае падение и потеря напряжения равны между собой?
7. какие факторы влияют на величину сопротивления?
8. Приведите соотношение сечения проводов при передаче одинаковой мощности на постоянном и переменном токе.
9. Как определить потери напряжения в цепи трехфазного тока?
10. Для изготовления каких электрических устройств используют материалы с большим удельным сопротивлением?